

MODULO 1: CONFIGURAZIONE A DRAIN E COLLETTORE COMUNE

UNITÀ 1: INSEGUITORI

Quesiti a scelta multipla

- 1) a
- 2) d
- 3) b
- 4) c
- 5) a

Quesiti Vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) FALSO
- 5) VERO
- 6) VERO
- 7) FALSO
- 8) VERO
- 9) VERO

UNITÀ 2: AMPLIFICATORI CON DOPPIO CARICO

Quesiti Vero/falso

- 1) VERO
- 2) FALSO
- 3) VERO
- 4) FALSO
- 5) VERO
- 6) VERO

MODULO 2: CONFIGURAZIONE A GATE E BASE COMUNE

UNITÀ 1: AMPLIFICATORI A GATE E BASE COMUNE

Quesiti a scelta multipla

- 1) a
- 2) b
- 3) d

Quesiti Vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) VERO
- 5) FALSO
- 6) VERO
- 7) VERO

MODULO 3: AMPLIFICATORI DI POTENZA

UNITÀ 1: AMPLIFICATORI IN CLASSE A

Quesiti a scelta multipla

- 1) d
- 2) c
- 3) b
- 4) a
- 5) d
- 6) c
- 7) b
- 8) c
- 9) a
- 10) b

Quesiti Vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) VERO
- 4) FALSO
- 5) FALSO
- 6) VERO
- 7) VERO
- 8) VERO
- 9) VERO

UNITÀ 2: AMPLIFICATORI DI POTENZA IN CLASSE B

Quesiti a scelta multipla

- 1) d
- 2) b
- 3) a
- 4) c
- 5) a
- 6) b

Quesiti Vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) VERO
- 5) VERO
- 6) FALSO

UNITÀ 3: AMPLIFICATORI DI POTENZA IN CLASSE C

Quesiti a scelta multipla

- 1) c
- 2) a
- 3) b
- 4) d
- 5) b
- 6) c

Quesiti Vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) VERO

MODULO 4: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI

UNITÀ 1: APPLICAZIONI LINEARI DEGLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI

Quesiti a scelta multipla

- 1) c
- 2) d
- 3) a
- 4) b
- 5) d
- 6) b
- 7) a
- 8) c
- 9) b
- 10) a
- 11) d
- 12) b
- 13) c
- 14) c

Quesiti vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) FALSO
- 5) VERO
- 6) VERO
- 7) FALSO
- 8) VERO
- 9) VERO
- 10) FALSO
- 11) VERO
- 12) VERO
- 13) VERO
- 14) FALSO
- 15) VERO
- 16) VERO
- 17) VERO
- 18) FALSO

UNITÀ 2: APPLICAZIONI NON LINEARI DELL'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

Quesiti vero/falso

- 1) d
- 2) c
- 3) a
- 4) b
- 5) a
- 6) b

Quesiti a scelta multipla

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) FALSO
- 5) VERO
- 6) VERO

MODULO 5: GENERAZIONE DELLE FORMA D'ONDA

UNITÀ 1: AMPLIFICATORI A RETROAZIONE

Quesiti a scelta multipla

- 1) a
- 2) d
- 3) c
- 4) b
- 5) c
- 6) b

Quesiti vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) VERO
- 5) FALSO
- 6) VERO
- 7) VERO

UNITÀ 2: OSCILLATORI SINUSOIDALI

Quesiti a scelta multipla

- 1) a
- 2) b
- 3) d
- 4) c
- 5) d
- 6) a
- 7) c
- 8) a
- 9) b
- 10) a

Quesiti vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) VERO
- 5) FALSO
- 6) VERO
- 7) VERO
- 8) VERO
- 9) FALSO
- 10) FALSO

UNITÀ 3: GENERATORI DI FORME D'ONDA

Quesiti a scelta multipla

- 1) b
- 2) d
- 3) c
- 4) a
- 5) b
- 6) d
- 7) a
- 8) b
- 9) c
- 10) d
- 11) b

Quesiti vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) FALSO
- 4) VERO
- 5) FALSO
- 6) VERO
- 7) VERO

MODULO 6: REGOLATORI DI TENSIONE E FILTRI ATTIVI

UNITÀ 1: REGOLATORI LINEARI DI TENSIONE

Quesiti a scelta multipla

- 1) b
- 2) c
- 3) a
- 4) d
- 5) b
- 6) c
- 7) a
- 8) d
- 9) b
- 10) b

Quesiti vero/falso

- 1) VERO
- 2) VERO
- 3) VERO
- 4) FALSO
- 5) FALSO
- 6) VERO
- 7) FALSO

UNITÀ 2: FILTRI ATTIVI

Quesiti a scelta multipla

- 1) b
- 2) a
- 3) d
- 4) c
- 5) a
- 6) b
- 7) d
- 8) c
- 9) b
- 10) b
- 11) a
- 12) c

Quesiti vero/falso

- 1) VERO
- 2) FALSO
- 3) VERO
- 4) VERO
- 5) VERO
- 6) FALSO
- 7) FALSO
- 8) VERO
- 9) VERO
- 10) FALSO
- 11) VERO
- 12) FALSO